

10/4 進捗報告

佐藤孝嗣

目的:

Verilogを使いベクトル行列積を計算する回路を設計する

- “ベクトル行列積の計算の高速化”についてサーベイ
 - 演算回路の段階の高速化については見つからず
- “内積計算の高速化”についてサーベイ
 - ベクトル行列積と同様の理由で断念



加算や乗算の段階での効率化を行う
今週は加算器について

加算器

- リプルキャリーアダー(RCA)

桁上げの計算を逐次実行するため遅延が大きい

- キャリールックアヘッドアダー(CLA)

入力のbit数が増えると上位の桁へのファンインも増えるため、遅延が生じる

- パラレルプリフィックスアダー

CLAのキャリー計算部分を改良し、より速い計算が可能

他にも加算器の種類があるが、

CLAより遅いというデータがあった

パラレルプリフィックスアダーを採用


Parallel Prefix Adder

3ステップで計算

1.Pre-processing

2.Carry計算

3.Post-processing

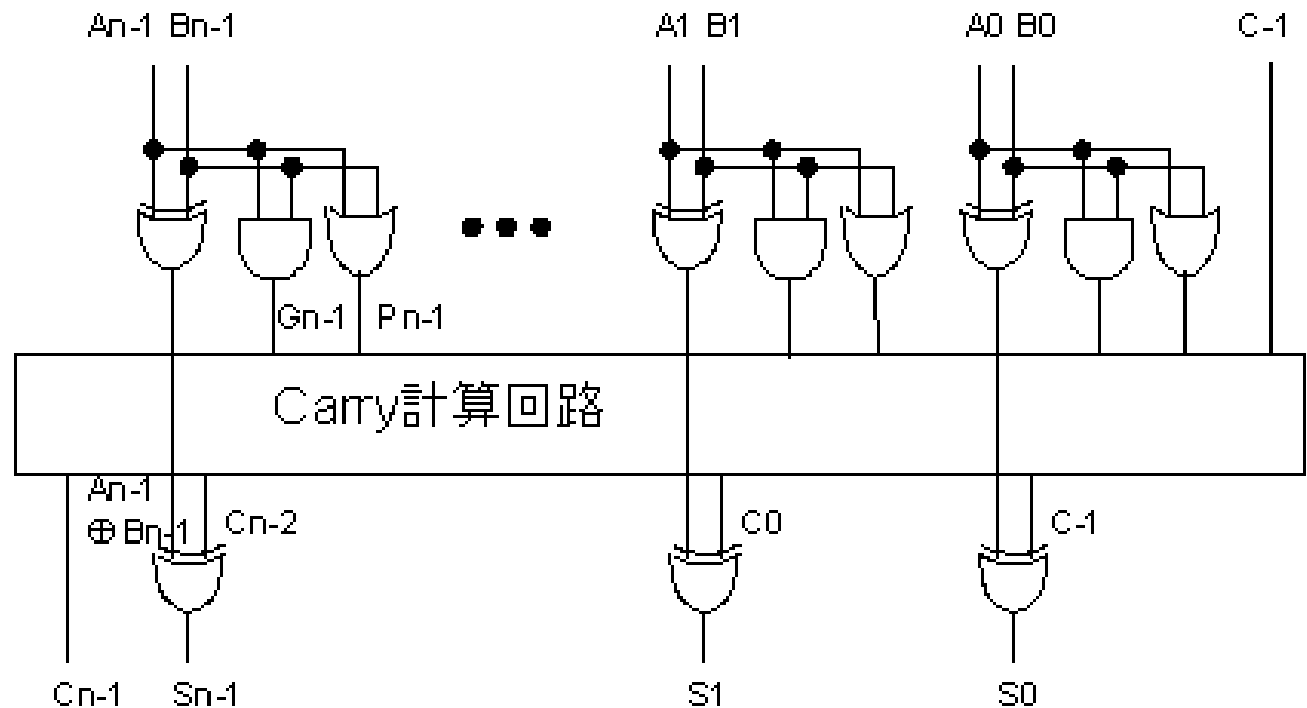

G(generate)信号・・・この信号が1のとき桁上げが発生

P(propagate)信号・・・この信号が1のとき下位からの桁上げが上位に伝播

キャリー計算回路を変えることで性能が変化

Parallel Prefix Adder

- Pre-processingでの計算

入力 A_i , B_i に対し

$$S'_i = A_i \text{ XOR } B_i$$

$$G_i = A_i \times B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

- Carry計算回路での計算

i 番目から k 番目のbitのG信号を $G[i:k]$ 、P信号を $P[i:k]$ とすると


$$G[i:k] = \begin{cases} G[i:j] + P[i:j]G[j-1:k] & (i \neq k) \\ G_i & (i = k) \end{cases}$$

$$P[i:k] = \begin{cases} P[i:j]P[j-1:k] & (i \neq k) \\ P_i & (i = k) \end{cases}$$


この計算を各ノードで行う

Parallel Prefix Adder

Carry計算回路の例

 

(a) Kogge-Stone prefix adder

 

(b) Brent-Kung prefix adder

- Post-processingでの計算

$$C_i = G[i:0]$$


$$S_i = S'_i \text{ XOR } C_{i-1}$$

主なParallel Prefix加算器


- Sklansky Adder
- Ladner-Fischer Adder
- Kogge-Stone Adder
- Han-Carlson Adder
- Brent-Kung Adder
- Knowles Adder

Carry計算回路の回路図(1)


(a) Brent-Kung

 

(b) Sklansky

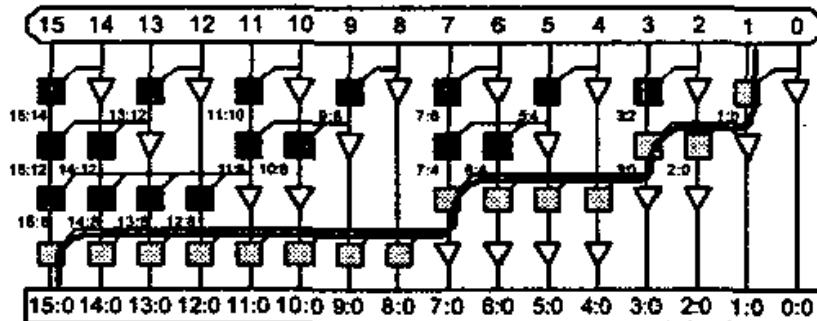


(c) Kogge-Stone

 


Carry計算回路の回路図(2)


(d) Han-Carlson

 

(e) Knowles [2,1,1,1]

 

(f) Ladner-Fischer

 

各加算器のCarry計算回路の比較

Nを入力の数とする

- LogicLevel・・・通過するノードの最大数 ($L = \log_2 N$)
- MaxFanout・・・ひとつのノードの出力から枝分かれする最大の数
- Tracks・・・ノード間を通る導線の最大数

| Architecture | Classification | Logic Levels | Max Fanout | Tracks |
|---------------------|----------------|---------------|------------|--------|
| Brent-Kung | $(L-1, 0, 0)$ | $L + (L - 1)$ | 2 | 1 |
| Sklansky | $(0, L-1, 0)$ | L | $N/2 + 1$ | 1 |
| Kogge-Stone | $(0, 0, L-1)$ | L | 2 | $N/2$ |
| Han-Carlson | $(1, 0, L-2)$ | $L + 1$ | 2 | $N/4$ |
| Knowles [2,1,...,1] | $(0, 1, L-2)$ | L | 3 | $N/4$ |
| Ladner-Fischer | $(1, L-2, 0)$ | $L + 1$ | $N/4 + 1$ | 1 |
| $(1, 1, 1)$ | $(1, 1, L-3)$ | $L + 1$ | 3 | $N/8$ |

Table 1. Comparison of parallel prefix network architectures

加算器の比較

| | $N = 16$ | $N = 32$ | $N = 64$ | $N = 128$ |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Brent-Kung | 10.4 / 9.9 | 13.7 / 13.0 | 18.1 / 17.4 | 24.9 / 24.2 |
| Sklansky | 13.0 / 8.8 | 21.6 / 12.4 | 38.2 / 18.3 | 70.8 / 28.2 |
| Kogge-Stone | 9.4 / 7.4 | 12.4 / 10.0 | 17.0 / 14.1 | 24.8 / 21.5 |
| Han-Carlson | 9.9 / 7.7 | 12.1 / 9.4 | 15.1 / 12.0 | 19.7 / 16.1 |
| Knowles [2,1,...,1] | 9.7 / 7.9 | 12.7 / 10.3 | 17.3 / 14.5 | 25.1 / 21.8 |
| Ladner-Fischer | 10.6 / 8.4 | 15.2 / 10.8 | 23.8 / 14.5 | 40.4 / 20.3 |
| (1, 1, 1) | 10.7 / 8.1 | 12.9 / 9.8 | 15.9 / 12.4 | 20.5 / 16.5 |

Table 2. Adder delays: $w=0.5$; inverting static CMOS / footed domino

入力のbit数が

16bitではKogge-Stoneが最も速く

32bit以上ではHan-Carlsonが最も速い

今週の予定

- Optisystemのチュートリアルを実施
 - まず、用意されているチュートリアルを実施
- 並行してVerilogで加算器の設計
- 乗算器についてサーベイ